

Lab3 Report

3-1. Frequency Divider for $\frac{1}{2^{27}}$ clk

● Design Specification

1. Input: clk , rst_n

2. Output: clk_out

3. Reg: cnt, cnt_tmp, cnt_out;

(clk 用來對應板子本身的 Fcrystal;

rst_n 是 reset; clk_out(MSB)是我們所

要的結果; cnt, cnt_tmp, cnt_out 則都是中間會使用到的變數)


● Design Implementation

1. Outline

本功能接收板子本身的 clk(Fcrystal)(W5) 來做除頻，因為原本的頻率太高，需要降低頻率來做更多運用。

因為這個實驗所需要的 clk_out 頻率是 2 的整數次方倍，因此只需要利用 overflow 的特性，讓 cnt 持續加一直到 27 位元滿之後 (MSB=1'b1)，LED 燈會亮，之後前 26 六位數又會重新歸零，而產生一個週期是 Tcrystal 2^{27} 倍(約為一秒)的 Frequency Divider。



2. Logic Diagram

 

3. Logic function

cnt_tmp = {clk_out, cnt} + 1'b1

I/O	Clk_out	Clk	Rst_n
Pin	U16	W5	V16

  

●Stimulation

此實驗用 FPGA 板展示，已在實驗課 DEMO 過。

●Discussion

1. 從這幾次的實驗開始，我有一點開始不太清楚要在結報 Design implementation 中要寫什麼，因為感覺寫出來的樣子就有點像是 verilog 中的程式碼了，但是馬教授說不可以直接貼程式碼上來，不然分數會很低，所以我就盡可能的說出我的設計方法，還有原理，之後上課再詢問教授或助教比較好的表示方法。
2. 這個實驗中的大部分程式碼都在馬教授的講義可以找到，雖然我打的大部分都跟講義上面一樣，但我還是花時間去理解裡面每一行的意義。
3. 除完頻的頻率大約是 0.75Hz 比下一題的 1Hz 還要慢了一些。
4. 做完這個實驗讓我學會了要如何改變板子上原本的 clk 來實現我們更多的應用，還有 basic circuit verilog 的打法

3-2.Frequency Divider for 1Hz

●Design Specification

1. Input: clk , rst_n

2. Output: clk_out

3. Reg: cnt,cnt_tmp,cnt_out;


(clk 用來對應板子本身的 Fcrystal; rst_n 是 reset; clk_out(MSB)是我們所要的結果; cnt,cnt_tmp,cnt_out 則都是中間會使用到的變數)

●Design Implementation

1. Outline

這題目有些部分跟上一題有點像，但是比較不一樣的部分是題目所希望的 clk 震盪頻率是 1Hz，不像上一題會是原本板子 Fcrystal 的 2 的整數次方倍，所以不能直接像上一題一樣簡單利用 MSB 接上 LED 發光。

要利用 duty cycle 中有 50%是

 

x	y	$x \oplus y$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

1. 在我一開始的程式碼中，我將大部分的敘述都排在 `always @*` 中而不是 `always @(posedge clk or negedge rst_n)` 中，但是這樣跑出來會有非常多的 bug 但我不太清楚實際的原因是什麼，之後會在實驗課的時候詢問助教。
2. 這感覺是一個重要的原件，因為很多其他的 module 都會需要用秒來當 clock，也想到我之前悲慘的期末考，聽到助教說要 50% 的 duty cycle 的時候還完全聽不懂那個是什麼，直到下學期才明白……

3. 做完這個實驗讓我學會了如何自由地操作板子上的 clock 的頻率。

3-3. Shifter demos on FPGA


● Design Specification

1. Input: clk , rst_n

2. Output: q[3:0]

 
3. Wire: clk_d, q

(clk_d 是用來連接 Frequency Divider 和 Shifter 兩個 module 的 clk 用的)



● Design Implementation

1. Outline

 


這題是要利用 pre-lab2 和 lab3.2 當作子 module 做成的 top module 來完成的題目，要完成一個燈會隨著 1Hz 頻率而移動的燈條。

Frequency divider 的設計原理在上面，所以主要說明 shifter 的原理。這邊以 3bits input 的 shifter 做說明，如左圖。

要先給 [7:0]q 初始值 01010101，利用已經除頻的 clk 來做 D-Flip Flop，每到 trigger 的時候 $q[0] \leftarrow q[7]$, $q[1] \leftarrow q[6]$ ……以此類推。會產生，每個燈看起來都只在左右搖擺的錯覺。

2. Logic Diagram

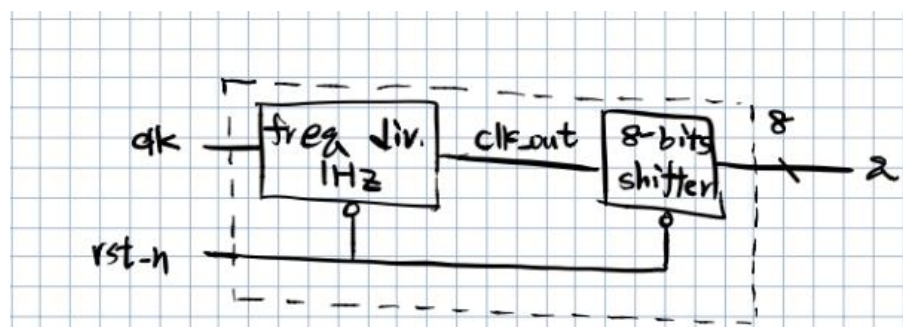

I/O	q[7]	q[6]	q[5]	q[4]	q[3]	q[2]	q[1]	q[0]	Clk	Rst_n
Pin	V14	U14	U15	W18	V19	U19	E19	U16	W5	V2

●Stimulation

此實驗用 FPGA 板展示，已在實驗課 DEMO 過。

●Discussion

1. 每次打錯一小部分的時候，要重新用 FPGA 板跑的時候都要再用一次 Generate Bitstream，實在要花很多時間阿……，所以之後我都學乖了，利用這個時間可以拿來打結報，妥善運用時間。
2. 這次實驗讓我第一次使用其他的 module 來做成一個 top module，讓我感受到這樣硬體語言的方便性，總覺得與之前學過的 c++ 有種既視感。

●Reference

1. 在 XILINX 的網站中，查到我錯誤的程式代碼(在 Report 中寫的)錯誤原因。因為實在是太長然後看不太懂，所以上網查詢資料。
i.e. ERROR: [Drc 23-20] Rule violation (NSTD-1)……
(錯誤的原因是我在把在做 xdc 的時候，忘記換到 I/O std 了，就是原本默認選項，結果我因為這個而看了大概一個小時……)
2. 好奇常常案到的 “BITSTREAM” 到的是什麼意思，而去查了維基百科，結果如下：
「一個位元流 (bitstream 或 bit stream) 是一個位元的序列。一個位元組流則是一個位元組的序列，一般來說一個位元組是 8 個位元。也可以被視為是一種特殊的位元流。」，有種似懂非懂的感覺。


3-4. NTHUEE Shifter

● Design Specification

1. Input: clk , rst_n

 2. Output: [3:0] ssd_ctl,[7:0]display

(clk 是板子上原本的時脈，rst_n 是 reset，ssd_ctl 是控制四個七段顯示器顯示的頻率，display 則是控制七段顯示器的亮暗)




● Design Implementation

 
1. Outline

這個實驗主要是利用七段顯示器做出一個顯示 NTHUEE 的跑馬燈，會利用到很多之前實驗的 module 功能。

首先要先利用 frequency divider 把原本的 clk 轉成兩種，一個是頻率 1hz，一個則是利用人眼有視覺暫留而取的頻率(clk_ctl)(讓七段顯示器看起來是同時亮的)(如右圖)，之後再利用 shifter 讓每個每個 D flip flop 在 clk_1hz trigger 的時候把自己存的數值到相鄰的 D flip flop，做成跑馬燈的效果。之後的 scan control 則是利用 clk_ssd 控制每個七段顯示器顯示的時間，讓人眼看起來像是四個都亮著不同的文字，最後的 display 則是類似 decoder，把原本 binary 的數字解碼成 NTHUE 五種文字，最後顯示在顯示器上。



2. Logic Diagram

 

I/O	d[7]	d[6]	d[5]	d[4]	d[3]	d[2]	d[1]	d[0]	Clk	Rst_n
Pin	V14	U14	U15	W18	V19	U19	E19	U16	W5	V17

(d=display;s= ssd_ctl,)

I/O	S[3]	S[2]	S[1]	S[0]
Pin	W4	V4	U4	U2

●Stimulation

此實驗用 FPGA 板展示，已在實驗課 DEMO 過。

●Discussion

1. 這題真的非常困難，原本天真地想要自己直接寫出來，但是奮鬥了三四個小時發現真的是錯誤一堆，很難 debug，於是就開始翻講義、到處找資料，才生了出來。
2. 寫完這題之後讓我更清楚 reg、wire 的差別，之前我一直搞不清楚什麼時候要用 reg 什麼時候要用 wire，但其實 wire 只有用在兩個地方，一個是 always@* 中左邊的變數，還有 testbench 中而已。
3. 這讓我知道不同工作 module 的重要性，要是我之前都有好好把各種功能的 logic diagram、還有 design implementation 弄懂的話，我想也不會讓我花到整天才把這個寫出來.....

●Reference

1. 在 ptt 的 electronics 版中，了解 =、<= 的差別，前者是代表要等待上一行回應後，在執行；後者是代表不等待上一行回應，完成馬上執行，也就是說觸發的時候同時執行，所以是用在 flip-flop 中。
2. 在 Verilog HDL 教學講義中，了解 reg 是有記憶性的，預設值是 x(最好要初始化)；連接線 Net(wire、wand、wor) 是沒有記憶性，預設值是 z，而且絕對不能把兩個 wire 連在一起。

●Conclusion

寫這次的作業是我花過最久時間完成的作業，幾乎把我周末兩天的時間都用光了，就是第四題這個大魔王，讓我把程式碼重新砍掉再寫好幾次，可能是我對 verilog 的語法還不夠熟悉才會有這樣的結果吧.....

完成最後一個實驗的時候還蠻有成就感的，原來路上隨處可見的跑馬燈或是時鐘，要讓它顯示需要這麼多的步驟還有原理，真的是越讀書越發現自己的苗小阿，真的還有很多東西需要學。(很感謝以前各種偉大的工程師讓我們現在的生活這麼便利)